

## L'éclairage de la maison de poupée

Tu dois installer l'électricité dans une maison de poupée faite dans une boîte à chaussures en respectant le cahier des charges.

### Cahier des charges

- Il faut utiliser une seule pile.
- Il faut une lampe et un interrupteur par pièce.
- Les 2 pièces doivent pouvoir être éclairées de façon indépendante.
- Les lampes doivent toujours briller de la même façon.
- Il faut utiliser le moins de fils possible.

Pour le maître :

