
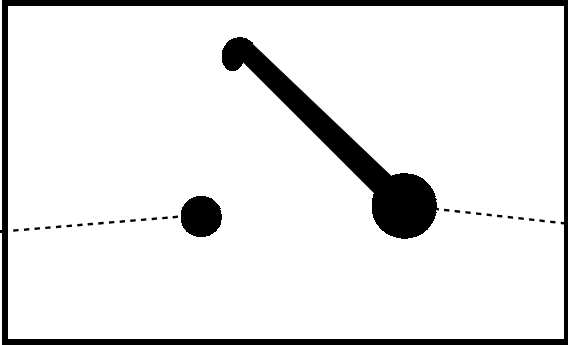


L'interrupteur


1

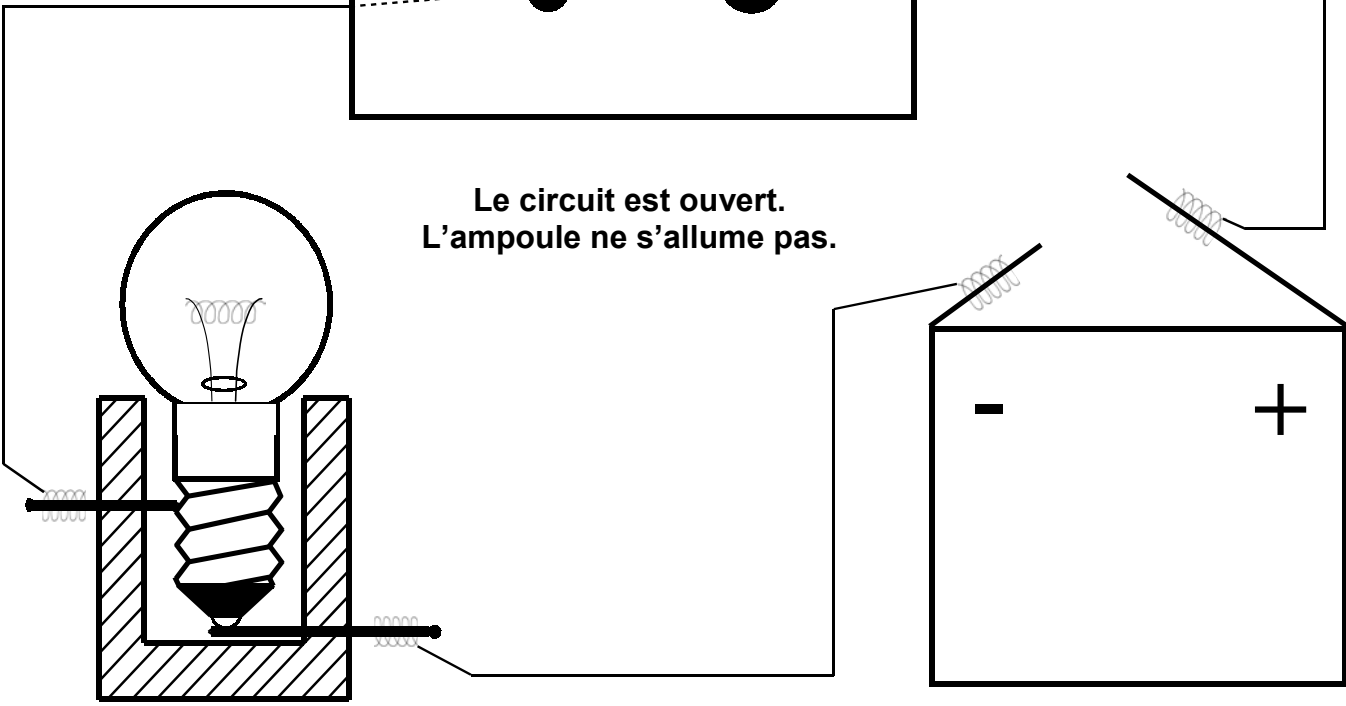

Le circuit est ouvert.
L'ampoule ne s'allume pas.



2

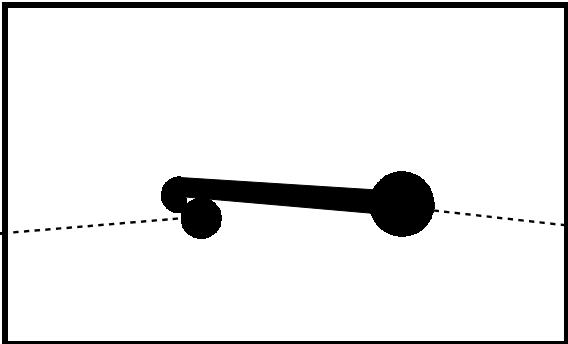

Le circuit est fermé.
L'ampoule s'allume.

